

Referat laborator nr. 2 CEL **Dioda Zener și stabilizatoare de tensiune continuă**

Nume	Grupa	Data

Tabel 1 Caracteristica inversa $I(U)$ a diodei Zener

I_D	$\mu A(mA)$	0	10 μA	100	200	500	1mA	2	5	10	20	50
U_D	V	0										
R_d	Ω	-										

$U_Z =$

Calcul I_{ZM} :

$I_{ZM} =$

Calcul R:

R=

Tabel 2 Caracteristica stabilizatorului cu dioda Zener

R_{var}	Ω	∞	4700	1000	470	330	220	100	47	22
I_O	mA	0								
U_O	V									
R_O	Ω	-								

Calcul R_O

$R_O =$

Tabel 3 Caracteristica stabilizatorului cu dioda Zener si tranzistor

R_{var}	Ω	∞	4700	1000	470	330	220	100	47	22
I_O	mA	0								
U_O	V									
R_O	Ω	-								

Calcul R_O

$R_O =$

Observatii