

### 3. Referat laborator 3 CEL: Polarizarea tranzistorului bipolar

| Laborator | Nume | Data | Grupa |
|-----------|------|------|-------|
|           |      |      |       |

1.  $\beta_{\text{masurat}}$  : a)                      b)                       $\beta_{\text{catalog}} =$   
 $U_{BE\text{masurat}}$ : a)                      b)

2. Calcul  $R_B$ ,  $R_C$ :

3. Calcul  $R_E$ ,  $R_C$ ,  $R_{B1}$ ,  $R_{B2}$

4. Tabel cu punctul static de funcționare:

|                                              | Polarizare simplă |          | Polarizare cu divizor rezistiv în bază |          |
|----------------------------------------------|-------------------|----------|----------------------------------------|----------|
|                                              | $I_C$             | $U_{CE}$ | $I_C$                                  | $U_{CE}$ |
| PSF calculat                                 |                   |          |                                        |          |
| PSF măsurat                                  |                   |          |                                        |          |
| Deviatia PSF față de valoarea calculată      |                   |          |                                        |          |
| PSF măsurat după încălzirea tranzistorului   |                   |          |                                        |          |
| Deviatia PSF cauzata de mărirea temperaturii |                   |          |                                        |          |

5. Concluzii: