

3. Referat 4 CEL

Amplificator cu tranzistor bipolar

Nume	Data	Grupa

1. $\beta =$

Tabelul 1

R_B [K Ω]	gol	2x330K	330K	330/2K	33K	1K
U_{CE} [V]						
U_{RC} [V]						
I_C [mA]						

2. $g_m =$ $r_\pi =$

Tabelul 2

	U_i [V]	U_o [V]	A_u masurat	A_u calculat
Amplificator fără R_E				
Amplificator cu R_E				
Amplificator cu R_E si C_E				
Amplificator cu R_E si R_{S1}				
Amplificator cu R_E si R_{S2}				

Calcul A_u