

3. Referat laborator 5 CEL: Amplificatoare cu AO

Laborator	Nume	Data	Grupa

Tabele 1

R_S 12K

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

R_S 1K

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

R_S 470

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

R_S 220

u_i	V	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4
u_o	V								

u_i	V	0	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-1	-1,2	-1,4
u_o	V								

Tabel 2

R_S	U_I	U_O	$A_{U_{\text{masurat}}}$	$A_{U_{\text{calculat}}}$
12K				
1K				
470				
220				